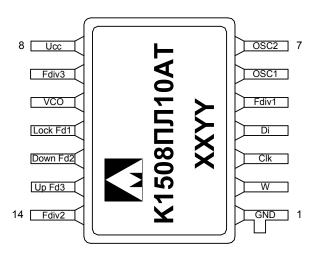


Микросхема синтезатора частоты 1508ПЛ10А(Б)Т, К1508ПЛ10А(Б)Т, 1508ПЛ10А(Б)Т1



XX – год выпуска YY – неделя выпуска

Т, Т1 – тип корпуса

Основные характеристики микросхемы:

- Напряжение питания от 4,5 В до 5,5 В
- Диапазон рабочих частот 10 МГц ÷ 1300 МГц
- Диапазон опорных частот до 50 МГц
- Коэффициент деления входной частоты:
 для (К)1508ПЛ10А от 240 до 65535;
 для (К)1508ПЛ10Б от 240 до 1048575
- Коэффициент деления опорной частоты: для (К)1508ПЛ10А: 100, 200, 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000;

для (К)1508ПЛ10Б: 22 коэффициента деления от 10 до 2500

• Температурный диапазон:

Обозначение	Диапазон
1508ПЛ10А(Б)Т	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10А(Б)Т	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10А(Б)ТК	0 – 70 °C
1508ПЛ10А(Б)Т1	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10А(Б)Т1	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10А(Б)Т1К	0 − 70 °C

Тип корпуса:

Для микросхем (К)1508ПЛ10А(Б)Т:

- 14-ти выводной металлостеклянный корпус 401.14-5М.

Для микросхем (К)1508ПЛ10А(Б)Т1:

- 14-ти выводной металлостеклянный корпус 4105.14-16.

Область применения микросхемы

Микросхемы 1508ПЛ10A(Б)Т, К1508ПЛ10A(Б)Т, 1508ПЛ10A(Б)Т1 и К1508ПЛ10A(Б)Т1 далее по тексту 1508ПЛ10A(Б) предназначены для построения блоков генераторов сигнала на основе фазовой автоподстройки частоты.

Описание выводов 1508ПЛ10А(Б)Т и 1508ПЛ10А(Б)Т1


Таблица 1

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	таолица т
Вывод	Условное обозначение	Описание
1	GND	Общий
2	W	Запись данных из сдвигового регистра в регистр хранения
3	Clk	Сигнал синхронизации ввода данных в сдвиговый регистр
4	Di	Ввод данных в сдвиговый регистр
		Выход делителя на 100 опорного канала
5	Fdiv1	1508ПЛ10А - Выход с открытым стоком n-канал.
Ū	1 417 1	1508ПЛ10Б - Kok=0 выход с открытым стоком n-канал.
		Кок=1 КМОП – выход
6	OSC1	Вход кварцевого генератора
7	OSC2	Выход кварцевого генератора
8	Ucc	Напряжение питания
		1508ПЛ10А - Выход делителя основной частоты.
		Выход с открытым стоком n-канал.
9	Fdiv3	1508ПЛ10Б - Вход\Выход делителя основной частоты
J	1 divo	При использовании в качестве выхода:
		Kok=0 выход с открытым стоком n-канал.
		Kok=1 КМОП – выход
10	VCO	Вход усилителя основной частоты
		Выход фазового детектора (Lock)
11	Fd1	1508ПЛ10А - Выход с открытым стоком n-канал.
		1508ПЛ10Б - Kok=0 выход с открытым стоком n-канал.
		Kok=1 КМОП – выход.
		Выход фазового детектора (Down)
12	Fd2	1508ПЛ10А - Выход с открытым стоком п-канал.
		1508ПЛ10Б - Kok=0 выход с открытым стоком n-канал.
		Кок=1 КМОП – выход
		Выход фазового детектора (Up)
		1508ПЛ10А - Выход с открытым стоком р-канал, для контроля
		сигнала требуется подключение
13	Fd3	«подтягивающего» резистора к земле.
		1508ПЛ10Б - Kok=0 выход с открытым стоком р-канал, для
		контроля сигнала требуется подключение
		«подтягивающего» резистора к земле.
		Кок=1 КМОП – выход
		1508ПЛ10А - Выход делителя опорного канала.
		Выход с открытым стоком n-канал. 1508ПЛ10Б - Вход\Выход делителя опорного канала.
14	Fdiv2	При использовании в качестве выхода:
		Кок=0 выход с открытым стоком n-канал.
		Кок-о выход с открытым стоком п-канал. Кок=1 КМОП – выход
		NOK- I NIVIOTI — выход

Примечание:

При использовании выходов с открытым стоком n-канального транзистора необходимо подключить их к питанию микросхемы через «подтягивающий» резистор (исключение – вывод 13. Его необходимо «подтянуть» к земле).

Структурная блок-схема микросхемы

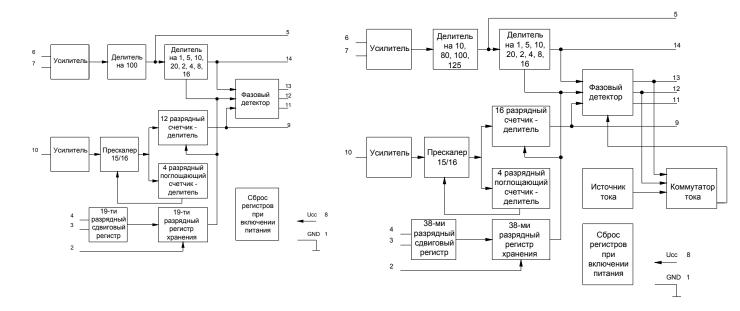

Для микросхем 1508ПЛ10АТ

Для микросхем 1508ПЛ10БТ

Рисунок 1. Структурная блок-схема

<u>Примечание:</u> Все элементы схемы имеют электрическую связь с соответствующими контактными площадками

Описание функционирования микросхемы

При использовании микросхем в синтезаторе частоты с фазовой автоподстройкой, частота управляемого генератора определяется по формуле

 $f = f_{REF} \bullet K/K_{REF}$ (2)

где f – частота основного сигнала;

f_{RFF} – частота опорного сигнала;

К – коэффициент деления основной частоты;

K_{REF} – коэффициент деления опорной частоты.

Микросхемы 1508ПЛ10А и 1508ПЛ10Б предусматривают 3 способа задания входного опорного сигнала:

- генератором синусоидального сигнала амплитудой не менее 150 мВ (среднеквадратичное значение) через разделительный конденсатор 1 нФ на вход OSC1. Выход OSC2 не используется;
- генератором цифровых сигналов напрямую на вход OSC1. Выход OSC2 не используется;
- внешним кварцевым резонатором, который подключается к выводам OSC1 и OSC2. При этом не требуется дополнительных конденсаторов на землю. Рабочая частота кварцевого резонатора должна быть в пределах от 2 до 15 МГц.

Описание микросхемы 1508ПЛ10А

Коэффициент деления опорной частоты f_{REF} по входу OSC1 (6) задается через управляющее слово на входе Di (4) согласно таблице 4 (биты K_{REF} 2, K_{REF} 1, K_{REF} 0). Коэффициент деления входной частоты по входу VCO (10) задается через управляющее слово на входе Di (4) разряды регистра 1–16. Распределение разрядов управляющего кода дано в таблице 2.

Примеры загружаемых слов даны в таблице 7.

Загрузка данных производится с помощью 19 разрядного слова. Загрузка начинается со старшего разряда коэффициента деления опорной частоты (К_{REF}2) и заканчивается младшим разрядом коэффициента деления основной частоты КО. Ввод каждого разряда сопровождается тактовым импульсом по входу СІк. Загрузка данных в регистре происходит по отрицательному фронту сигнала синхронизации. После окончания загрузки 19 разряда ввод управляющего кода производится по поступлению на вход W микросхемы импульса записи данных в регистр хранения. При этом количество тактовых импульсов по входу СІк может быть больше 19, но значимыми разрядами будут последние 19.

После загрузки сдвигового регистра, сигнал W выставляется в «1», при этом данные переписываются в регистр хранения. Временная диаграмма после загрузки данных приведена на рисунке 2.

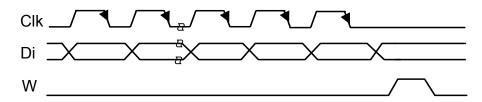


Рисунок 2. Временная диаграмма загрузки данных в микросхему.

Описание сигналов микросхемы 1508ПЛ10А

Вывод Fdiv1 - выход делителя опорной частоты с коэффициентом деления равным 100.


Вывод Fdiv2 - выход делителя опорной частоты с заданным в управляющем регистре коэффициентом деления.

Вывод Fdiv3 - выход делителя основной частоты с заданным в управляющем регистре коэффициентом деления.

Вывод Fd1 - контрольный выход Lock фазового детектора.

Вывод Fd2 - выход Down фазового детектора. - выход Up фазового детектора.

Все выходы функционируют в режиме открытых стоков. Для контроля сигналов все выходы необходимо подключить через резистор на U_{CC} , кроме выхода Fd3 (Up), который необходимо подключить к шине «Общий». Номиналы резисторов выбираются исходя из значений выходных токов: для выходов Fdiv1, Fd3 (Up), Fd2 (Down) — выходной ток 0,8 мА (предельно допустимый резистор 4 кОм), для выходов Fdiv2, Fdiv3, Fd1 (Lock) — 1,6 мА (предельно допустимый резистор 2 кОм).

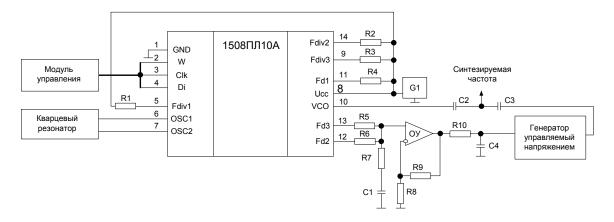

1508ПЛ10А – включаемая микросхема;

G1 — источник постоянного напряжения, U_{CC} = 5 B ±10%; ОУ — операционный усилитель;

— операционный усилитель; С1, С4 — конденсаторы фильтра;

С2, С3 – разделительные конденсаторы, С2=С3;

R1-R9 – резисторы, R1= 6,8 кОм;

R2= R3= R4= R5= R6= 3,6 кОм \pm 1 %; R7 – R10 – резисторы фильтра.

Рисунок 3. Типовая схема включения микросхем 1508ПЛ10А с внешним кварцевым резонатором

Примечания:

- 1. При использовании кварцевого резонатора, если не требуется контроль частоты на выводе Fdiv1 (5), рекомендуется этот вывод оставлять не подключенным.
- 2. Параметры фильтра определяются в зависимости от требуемых характеристик системы ФАПЧ.

Описание работы микросхем 1508ПЛ10Б

Микросхема 1508ПЛ10Б имеет следующие особенности:

- расширенный коэффициент деления основного сигнала;
- расширенный коэффициент деления опорного сигнала;
- управление функцией входа/выхода fdiv2, fdiv3;
- управление полярностью фазового детектора;
- управление токовым выходом фазового детектора;
- управление шириной мертвой зоны;
- управление выходами;
- управление режимом работы генератора опорного сигнала.

Расширенный коэффициент деления основного сигнала. Коэффициент деления входной частоты по входу VCO (10) задается через управляющее слово на входе Di (4) разряды регистра 1–16, 20–23. Распределение управляющих разрядов дано в таблице 2.

Загрузка данных производится с помощью 38 разрядного слова. Загрузка начинается со старшего 38 разряда. Тестовые разряды 34—38 пользователем устанавливаются в нуль (описание тестовых режимов дано в таблице 10). Ввод каждого разряда сопровождается тактовым импульсом по входу Сlk. При этом количество тактовых импульсов по входу Clk может быть больше 38, но значимыми разрядами будут последние 38. Загрузка данных в сдвиговый регистр происходит по отрицательному фронту сигнала синхронизации Clk. После окончания загрузки 38 разряда в сдвиговый регистр, ввод управляющего кода в регистр хранения производится по поступлению на вход W "1". При этом биты с 1-25 загружаются по уровню «1» сигнала W, а биты с 26-38 по заднему фронту W (см. рис2).

Примеры загружаемых чисел даны в таблице 8.

Расширенный коэффициент деления опорного сигнала. Коэффициент деления опорной частоты f_{REF} по входу OSC1 (6) задается через управляющее слово на входе Di (4) согласно таблице 5 (биты K_{REF} 4, K_{REF} 3, K_{REF} 2, K_{REF} 1, K_{REF} 0).

Управление функцией входа/выхода fdiv2, fdiv3. В микросхемах предусмотрено использование фазового детектора в отдельности от всех остальных частей микросхем, для этого необходимо перейти в режимы Кb и Кро (см. таблицу 3) и подать сигналы на входы Fdiv2 и Fdiv3.

Управление полярностью фазового детектора. При выставленном управляющем разряде Kp=1 полярность выводов фазового детектора меняется на противоположную. На рисунке 4 представлена диаграмма прямой и обратной полярности фазового детектора.

Управление токовым выходом фазового детектора. В микросхемах предусмотрен режим токового выхода фазового детектора (ФД), для этого необходимо переключится в режим Klt (см. таблицу 3) и на выход Fd2 (Down) подключить резистор на шину «Общий». Для проверки тока утечки фазового детектора предусмотрен режим Kz перехода фазового детектора в высокоимпедансное состояние.

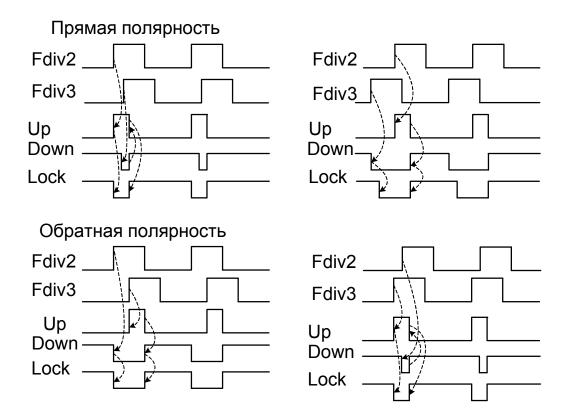


Рисунок 4. Диаграмма прямой и обратной полярности фазового детектора

Управление шириной мертвой зоны. В микросхеме предусмотрено управление величиной «мертвой зоны», как указано в таблице 6 и определяется потребителем. На рисунке 5 представлена диаграмма, поясняющая значение «мертвой зоны» при прямой полярности фазового детектора.

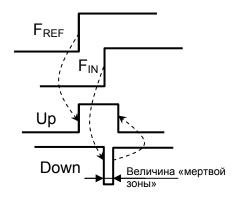


Рисунок 5. Диаграмма к пояснению термина «мертвой зоны».

Управление выходами. В микросхеме предусмотрен управляющий разряд Кок, который переводит (см. таблицу 3) все выходы в активные логические состояния (КМОП выходы), т.е. для получения выходного сигнала не требуется внешних резисторов.

Управление режимом работы генератора опорного сигнала. Для работы с цифровым сигналом опорной частоты до 50 МГц необходимо перевести бит 37 в «1». При этом сигнал идет в обход усилителя кварцевого осциллятора.

Описание сигналов микросхемы 1508ПЛ10Б

Вывод Fdiv1.

Вывод Fdiv1 используется как выход предварительного делителя опорной частоты с коэффициентом деления определяемым управляющим кодом (см. таблицу 12). В микросхемах тип выхода, КМОП — выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Кок) регистра управления (см. таблицу 3). При Кок = лог «0» вывод Fdiv1 выход с открытым стоком. Рекомендуемый нагрузочный резистор не менее 4 кОм.

Вывод Fdiv2.

Вывод Fdiv2 используется как выход делителя опорной частоты с заданным в управляющем регистре коэффициентом деления (см. таблицу 5) или как независимый вход опорной частоты фазового детектора. В микросхемах функциональное назначение вывода Fdiv2 задается битом №30 (Кb) регистра управления. При Kb = лог «0» вывод Fdiv2 выход. Тип выхода, КМОП — выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Kok) регистра управления (см. таблицу 3). При Kok = лог «0» вывод Fdiv2 выход с открытым стоком.

Вывод Fdiv3.

Вывод Fdiv3 используется как выход делителя основной частоты с заданным в управляющем регистре коэффициентом деления или как независимый вход основной частоты фазового детектора. В микросхемах функциональное назначение вывода Fdiv3 задается битом №27 (Кро) регистра управления. При Кро = лог «0» вывод Fdiv3 выход. Тип выхода, КМОП — выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Кок) регистра управления (см. таблицу 3). При Кок = лог «0» вывод Fdiv3 выход с открытым стоком.

Вывод Fd1.

Вывод Fd1 используется как контрольный выход Lock фазового детектора. В микросхемах тип выхода, КМОП — выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Kok) регистра управления. При Kok = лог «0» вывод Fd1 выход с открытым стоком.

Вывод Fd2.


Вывод Fd2 используется как выход Down фазового детектора или как вход задания выходного тока фазового детектора. Функциональное назначение вывода Fd2 задается битом №26 (Klt) регистра управления (см. таблицу 3). При Klt= лог «0» вывод Fd2 выход, при Klt= лог «1» вывод Fd2 вход, рабочий ток фазового детектора определяется по формуле I_{FD}=3B/R_{in}, рекомендуемое значение внешнего резистора от 2кОм до 30кОм, резистор подключается к общему выводу.

В микросхемах при KIt= лог «0» тип выхода, КМОП–выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Кок) регистра управления. При Kok = лог «0» вывод Fd2 выход с открытым стоком.

Вывод Fd3.

Вывод Fd3 используется как выход Up фазового детектора. В микросхемах тип выхода, КМОП – выход или выход с открытым стоком, задается битом №28 (Кок) регистра управления (см. таблицу 3). При Kok= лог «0» вывод Fd3 выход с открытым стоком и активной лог. «1» (выходной транзистор Р-типа).

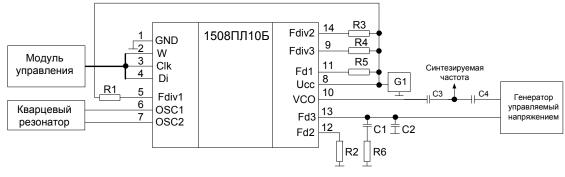Тестовые режимы используются только для тестирования микросхем



1508ПЛ10Б – включаемая микросхема;

G1 — источник постоянного напряжения, U_{CC} = 5 B ±10 %;

С1, С2 – конденсаторы фильтра,

C1= $10 \text{ H}\Phi \pm 5\%$;

C2= 100 н Φ ± 5%;

С3, С4 – разделительные конденсаторы, С3=С4;

R1–R6 – резисторы, R1= 6,8 кОм;

R2= $3.0 \text{ kOm } \pm 1\%$;

R3= R4= R5=R6 = 3,6 кОм


Рисунок 6. Типовая схема включения микросхемы 1508ПЛ10Б с токовым выходом фазового детектора при Kok=0.

Примечания:

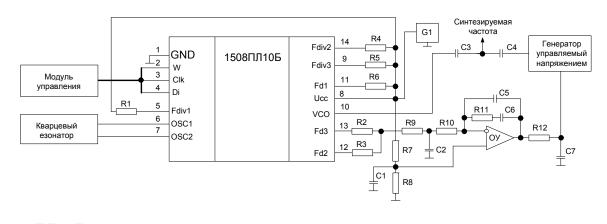- 1. При использовании кварцевого резонатора, если не требуется контроль частоты на выводе Fdiv1 (5), то рекомендуется этот вывод оставлять не подключенным;
- 2. Параметры фильтра определяются в зависимости от требуемых характеристик системы ФАПЧ.

Управляющие биты регистра команд должны иметь следующие значения $T_{po} = 0$, Kz = 0, Kb = 0, Kp = 0, Kp = 0, Kl = 0

Значения остальных управляющих битов определяются разработчиком в соответствии со свойствами применяемого генератора ГУН и требуемыми свойствами системы ФАПЧ в целом.



1508ПЛ10Б — включаемая микросхема;

G1 — источник постоянного напряжения, U_{CC} = 5 B ±10%;

С1 – конденсатор;

C2, C5–C7 – конденсаторы фильтра; C1= 0,1 мкФ;

С3, С4 – разделительные конденсаторы, С3=С4;

R1–R8 – резисторы,

R1= 6.8 kOm;

R2= R3= R4= R5= R6= 3.6 KOM±1 %;

R7= R8= 10 кОм±1 %;

R9 – R12 — резисторы фильтра.

Рисунок 7. Типовая схема включения микросхем 1508ПЛ10Б в режиме обратной полярности фазового детектора, с внешним кварцевым резонатором и полным контролем работы микросхем

Примечания:

- 1. При использовании кварцевого резонатора, если не требуется контроль частоты на выводе Fdiv1 (5), то рекомендуется этот вывод оставлять не подключенным.
- 2. Параметры фильтра определяются в зависимости от требуемых характеристик системы ФАПЧ.

Управляющие биты регистра команд должны иметь следующие значения T Fop o= 0, Kz= 0, Kb= 0, Kp= 1, Kpo= 0, Klt= 0.

Распределение содержимого управляющего кода

				таолица 2
ИС	Разряды регистра	Разряды управляющего кода	Значение после включения питания	Принадлежность
	38	T_Amp_pres	0	Тестовый режим
	37	T_Fop_o	0	Разряд управления
	36	T_vr	0	
	35	T_Pd	0	Тестовые
	34	T_Del_m	0	режимы
	33	Kz	0	
	32	FD1	0	
90	31	FD0	0	
11(30	Кb	0	Разряды
1508ПЛ10Б	29	Кр	0	управления
308	28	Kok	0	
Ť	27	Кро	0	
	26	Klt	0	
	25	K _{REF} 4	1	Дополнительные старшие 2 разряда коэффициента
	24	$K_{REF}3$	0	деления опорного канала
	23	K19	0	•
	22	K18	0	Дополнительные старшие 4 разряда коэффициента
	21	K17	0	разряда коэффициента деления основного канала
	20	K16	0	деления основного канала
	19	K _{REF} 2	1	Коэффициент деления
	18	K _{REF} 1	1	опорного канала
	17	K _{REF} 0	1	опорного канала
	16	K15	0	
	15	K14	0	
	14	K13	0	Коэффициент деления
	13	K12	0	основного канала
л10A Л10Б	12	K11	0	
7	11	K10	0	
<u>П</u>	10	K9	0	
1508П. 1508П.	9	K8	0	
~ ~	8	K7	1	
	7	K6	1	Mandada waxaya a a a a a a a a a a a a a a a a a
	6	K5	1	Коэффициент деления
	5 4	K4	1	основного канала
	3	K3	0	
		K2	0	
	2	K1	0	
	1	КО	0	

Значение управляющих разрядов

	Daangg	таолица з
Обозначение	Разряд управляющего кода	Значение
T_Amp_pres	38	Тестовый режим. Включение режима при применении не допускается. 0 – режим выключен 1 – режим включен
T_Fop_o	37	Обход усилителя кварцевого осциллятора 0 – стандартный режим 1 – обход
T_vr	36	Тестовый режим. Включение режима при применении не допускается. 0 – режим выключен 1 – режим включен
T_Pd	35	Тестовый режим. Включение режима при применении не допускается. 0 – режим выключен 1 – режим включен
T_Del_m	34	Тестовый режим. Включение режима при применении не допускается. 0 – режим выключен 1 – режим включен
Kz	33	Разряд управления «Z–состоянием» фазового детектора. 0 – режим выключен 1 – режим включен
FD1, FD0	32, 31	Соответствие кода FD1, FD0 и ширины импульса «мертвой зоны» приведено в таблице 6
Kb	30	Разряд управления функцией вывода Fdiv2(14) 0 – вывод работает как выход 1 – вывод работает как вход
Кр	29	Разряд управления полярностью выводов ФД. 0 – прямая полярность 1 – обратная полярность
Kok	28	Разряд управления типом выводов. 0 – открытый сток (см. назначение выводов) 1 – КМОП выход
Кро	27	Разряд управления функцией вывода Fdiv3(9). 0 – вывод работает как выход 1 – вывод работает как вход
Разряд 0 – 1 – Klt 26 В этом (Down		Разряд управления источником тока. 0 – источник тока на выводах ФД выключен 1 – источник тока на выводах ФД включен. В этом режиме ФД имеет один выход, а к выходу Fd2 (Down) должен быть подключен внешний токозадающий резистор

Коэффициенты деления опорного канала на выходе Fdiv2 микросхемы 1508ПЛ10А

Таблица 4

K _{REF} 2	K _{REF} 1	K _{REF} 0	Коэффициент
0	0	0	1600
0	0	1	800
0	1	0	400
0	1	1	200
1	0	0	2000
1	0	1	1000
1	1	0	500
1	1	1	100

Коэффициенты деления опорного канала для выходов Fdiv1 и Fdiv2 микросхемы 1508ПЛ10Б

K _{REF} 4	K _{REF} 3	Kdiv1	K _{REF} 2	K _{REF} 1	K _{REF} 0	Kdiv2
0	0		0	0	0	160
0	0		0	0	1	80
0	0		0	1	0	40
0	0	10	0	1	1	20
0	0	10	1	0	0	200
0	0		1	0	1	100
0	0		1	1	0	50
0	0		1	1	1	10
0	1		0	0	0	1280
0	1		0	0	1	640
0	1		0	1	0	320
0	1	80	0	1	1	160
0	1	00	1	0	0	1600
0	1		1	0	1	800
0	1		1	1	0	400
0	1		1	1	1	80
1	0	100	0	0	0	1600
1	0		0	0	1	800
1	0		0	1	0	400
1	0		0	1	1	200

1	0		1	0	0	2000
1	0		1	0	1	1000
1	0		1	1	0	500
1	0		1	1	1	100
1	1		0	0	0	2000
1	1		0	0	1	1000
1	1		0	1	0	500
1	1	125	0	1	1	250
1	1	125	1	0	0	2500
1	1		1	0	1	1250
1	1		1	1	0	625
1	1		1	1	1	125
Пъ						

Примечания:

Kdiv1 - коэффициент деления для выхода Fdiv1

Kdiv2 - коэффициент деления для выхода Fdiv2

Соответствие кода FD1, FD0 и ширины импульса «мертвой зоны» для микросхемы 1508ПЛ10Б

FD1	FD0	Ширина импульса, нс
0	0	17
0	1	29
1	0	52
1	1	100

Пример соответствия заданных коэффициентов деления основного канала загружаемому слову микросхемы 1508ПЛ10А

Таблица 7

K4 – K15	K0 – K3	
(12-ти разрядный счетчик-делитель)	(поглощающий счетчик- делитель)	К
15	0	240
15	1	241
16	0	256
128	0	2 048
255	15	4 095
256	0	4 096
2 048	0	32 768
4 095	0	65 535

Пример соответствия заданных коэффициентов деления основного канала загружаемому слову микросхемы 1508ПЛ10Б

K4 – K19	K0 – K3	
(16-ти разрядный счетчик-делитель)	(поглощающий счетчик- делитель)	К
15	0	240
4 095	0	65 535
4 096	0	65 536
65 535	15	1 048 575

Предельно допустимые характеристики микросхемы

Таблица 9

						I ao.	пица 9
			Предельно-		Преде	ельный	
Nº	Наименование параметра	Обозначение	допустимый режим		режим		Ед-цы
п/п	Паиниснование параметра	параметра	не	не	не	не	измер
			менее	более	менее	более	
	1508ПЛ10А, 1508ПЛ10Б						
1	Напряжение питания	U _{CC}	4,5	5,5	-	7	В
2	Входное напряжение низкого уровня по цифровым выводам	U _{IL}	_	0,8	минус 0,3	_	В
3	Входное напряжение высокого уровня по цифровым выводам	U _{IH}	2,4	_	_	U _{CC} +0,3	В
4	Среднеквадратичное значение входного напряжения на выводе 10 при: 10 МГц ≤ f ≤ 1100 МГц	U _{I RMS}	0,2	<u>Ucc</u> 2•√2	минус 0,3	U _{CC} +0,3	В
5	при: 1100 МГц < f ≤ 1300 МГц Среднеквадратичное значение		0,4				
J	входного напряжения опорного сигнала, на выводе 6 при: 4 МГц \leq f _{REF (RMS)} \leq 15 МГц	U _{RMS (REF)}	0,15	Ucc 2•√2	минус 0,3	U _{CC} +0,3	В
	при 2 МГц \leq f _{REF (RMS)} $<$ 4 МГц		0,4				
6	Частота основного сигнала	f	10	1 300	_	_	МГц
7	Частота опорного сигнала при входном сигнале U _{RMS_(OSC1)} ,	f _{RMS_(REF)}	2,0	15	-	_	МГц
8	Частота сигнала синхронизации ввода данных в сдвиговый регистр	f _{CLK}	-	5,0	_	_	МГц
9	Длительность высокого уровня сигнала записи W на выводе 2	t _{WH_W}	400	_	_	_	нс
10	Время установления данных относительно сигнала W	t _{SU(D-W)}	100	_	_	_	нс
11	Время установления сигнала W относительно сигнала CLK	t _{SU(CLK-W)}	50	_	_	_	МКС
12	Емкость нагрузки	C _L	_	25	_	_	пФ
	1508ПЛ10Б	L	1	L	I	1	I
13	Частота опорного сигнала при входном цифровом сигнале при : T_Fop_o =1, U _{IL} < 0,2•U _{CC} , U _{IH} > 0,8•U _{CC}	f _{REF}	_	50	_	_	МГц
14	Частота следования импульсов в режиме "входов", на выводе 14, 9	f _{DIV}	_	5,0	_	_	МГц

Стойкость к воздействию статического электричества 2 кВ.

Электрические параметры микросхемы


Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, режим измерения режим ре					аолица п
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ		. o _	Hoi	ома	
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ		ee ee	параі		
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ	наименование параметра,	후 약 등	Параг	l	Fn
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ	единица измерения,	<u>\$</u> \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$			
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ	режим измерения	돌 등 없	не менее	не более	измерен.
1508ПЛ10AT, 1508ПЛ10БТ	ponum nomoponum	1월 86 년 1월 1일			
Входной ток низкого уровня на цифровых выводах, при: U= 0 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого уровня на цифровых выводах, при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 6, при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 8, при: U= 5,5 В, П _{СС} 5,5 В, при: U= 700 МГц, на выводах 8, при: U _{CC} = 5,5 В, б _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 700 МГц, на вывода 8 При: U _{CC} = 5,5 В, б _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на вывода 8 При: U _{CC} = 5,5 В, б _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на вывода 8 Статический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 В, на вывода 8 При: U _{CC} = 5,5 В, на вывода 9 При: U _{CC} = 5,5 В, на вывода 9 При: U _{CC} = 5,5 В, на вывода 9 При: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 0,8, на вывода 10 1508ПЛ10AT Выходное напряжение низкого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение низкого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, в, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11)		0 -			
выводах, при: U= 0 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого уровня на цифровых выводах, при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 В, U _{CC} = 5,5 В, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 В, В, U _{CC} = 5,5 В, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 В, E _{REF} (RMS)= 15 МГц, 1= 700 МГц, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 В, R _{REF} (RMS)= 15 МГц, 1= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 В, R _{REF} (RMS)= 15 МГц, 1= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 В, 10 _L = 0,8 При: U _{CC} = 5,5 В, 10 _L = 0,8 При: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 МА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (11) Выходное напряжение пизкого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (11) Выходное напряжение низкого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (11) Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1)) Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1)) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1)) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1)) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1)) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, 10 _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd (1(1))	1508ПЛ10АТ, 1508ПЛ10БТ				
при: U= 0 В. U _C = 5.5 В. на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого уровня на цифровых выводах, при: U= 5,5 В. U _C = 5,5 В. на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 В. U _C = 5,5 В. на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 700 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Пос	Входной ток низкого уровня на цифровых				
при: U= 0 В. U _C = 5.5 В. на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого уровня на цифровых выводах, при: U= 5,5 В. U _C = 5,5 В. на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 В. U _C = 5,5 В. на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 700 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Пос	выводах,	I _{II C}	Минус 1	1,0	мкА
Входной ток высокого уровня на цифровых выводах, при: U= 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и ниякого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, freg (RMS)= 15 M/Tu, f= 1300 M/Tu, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, freg (RMS)= 15 M/Tu, f= 1300 M/Tu, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, freg (RMS)= 15 M/Tu, f= 1300 M/Tu, на выводе 8 Посс патический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Поск потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Поск потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Поск потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 7 Пок утечки ниякого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 Пок утечки ниякого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение ниякого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение ниякого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводе 13 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение ниякого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3 (9), Fd1 (11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3 (9), Fd1 (11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3 (9), Fd1 (11)		0		,	
выводах, при: U= 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводах 2, 3, 4 При: U= 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, figer (RMS)= 15 МГц, f= 700 МГц, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, figer (RMS)= 15 МГц, f= 1 300 МГц, на выводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, figer (RMS)= 15 МГц, f= 1 300 МГц, на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Постатический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Постатический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 Постатический гок потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 Постатический накого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 Постатический накого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 10 Постатический накого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводах: Fdiv2 (14), Fdiv3(9), Fd1 (11)					
при: U= 5,5 В, U _C = 5,5 В, на выводах 2, 3, 4 Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U= 5,5 В, U _C = 5,5 В, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГЦ, f= 700 МГЦ, на выводе 8 при: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГЦ, f= 700 МГЦ, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГЦ, f= 1300 МГЦ, на выводе 8 При: U _C = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГЦ, f= 1300 МГЦ, на выводе 8 Посс Патический ток потребления, при: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 8 Посс При: U _C = 5,5 В, на выводе 10 Посс При: U _C = 4,5 В, l _O = 0,8, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _C = 4,5 В, l _O = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение порной частоты, при: U _C = 4,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГЦ 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _C = 4,5 В, l _O = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 В, l _O = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводет 12, при: U _C = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводет 12, при: U _C = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводет 12, при: U _C = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводет 12, при: U _C = 10,79 при: U		lui c	Минус 5	5.0	мкА
Входной ток высокого и низкого уровней на аналоговых выводах, при: U ₌ 5,5 B, U _{C=} 5,5 B, на выводе 6 II _{H_A} II _{L_A} Muhyc 5 5,0 мкА при: U ₌ 5,5 B, U _{C=} 5,5 B, на выводе 6 II _{H_A} II _{L_A} Muhyc 5 5,0 мкА при: U _C 5,5 B, S, U _{C=} 5,5 B, на выводе 8 Iocc — 34 мА мА при: U _{CC=} 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 MГи, f= 1 300 МГи, на выводе 8 Iocc — 45 на мА Статический ток потребления, при: U _{CC=} 5,5 B, на выводе 8 Icc — 60 мА Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC=} 5,5 B, на выводе 10 II _{LL} — 15 мкА 1508ПЛ10AT Выходное напряжение низкого уровня, в на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) U _{OL} — 0,45 мА Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 1,6, мА, на выводах: Fdiv1(5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 1,6, мА, на выводах: Fdiv1(5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1(5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} 4,5 B, Io _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1(14), Fdiv3(9), Fd1(11		'IH_C	Wivingo	0,0	IVIIO (
аналоговых выводах, при: U ₁ = 5,5 B, U _{CC} = 5,5 B, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц, f= 700 МГц, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц, f= 7300 МГц, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц, f= 7300 МГц, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8, на выводах: Fdiv 2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12); Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 0,8, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65					
при: U _I = 5,5 B, U _C = 5,5 B, на выводе 6 Динамический ток потребления, при: U _C = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц, f= 700 МГц, на выводе 8 при: U _C = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц, f= 1300 МГц, на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _C = 5,5 B, на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _C = 5,5 B, на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _C = 5,5 B, на выводе 10 Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _C = 5,5 B, lot = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _C = 4,5 B, lot = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _C = 4,5 B, f= 1300 МГц Коэффициент деления основной частоты, при: U _C = 4,5 B, f= 1300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _C = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц Т508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 4,5 B, lot = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _C = 5,5 B, R _B =3,65 кОм, на выводе 12, lot = 0,79 0,92 мА		I _{IH A}	Manyos	5.0	BALC A
При: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГЦ, f= 700 МГЦ, Ha Bыводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГЦ, f= 700 МГЦ, Ha Bыводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГЦ, f= 1300 МГЦ, Ha Bыводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГЦ, f= 1300 МГЦ, Ha Bыводе 8 При: U _{CC} = 5,5 B, Ha Bыводе 8 Пос			минус э	5,0	IVIKA
при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц, f= 700 МГц, Ha выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц, f= 7300 МГц, Ha выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц, f= 7300 МГц, Ha выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, Ha выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, Ha выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 B, Ha выводе 10 при: U _{CC} = 5,5 B, Ha выводе 10 при: U _{CC} = 5,5 B, Ha вывода 10 при: U _{CC} = 5,5 B, Na BabBoga 10 при: U _{CC} = 5,5 B, Na BabBoga 10 при: U _{CC} = 5,5 B, Na BabBoga 10 при: U _{CC} = 4,5 B, Na BabBoga 10					
на выводе 8 при: U _{CC} = 5,5 В, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц, f= 1 300 МГц, ha выводе 8 Статический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 В, нa выводе 8 Пос	динамический ток потреоления, ,			0.4	
при: U _{CC} = 5,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц, f= 1 300 МГц, на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8 Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 1508ПЛ10AT Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); ис выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц Т508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на вывода 12,			_	34	
на выводе 8 Статический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 8 Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 10 П _{ILL} Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 10 П _{ILL} Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 10 П _{ILL} Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 10 П _{ILL} Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); U _{OL} При: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 В, f _{REF (RMS)} = 15 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, lo _L = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 В, R _B H=3,65 кОм, на выводе 12, П _С FD По ток мА		locc			мА
Татический ток потребления, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8			_	45	
при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8	на выводе 8		_	45	
Ток утечки низкого уровня на входе VCO, при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10	Статический ток потребления,				
При: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 ПLL — 13 МКА 1508ПЛ10АТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); U _{OL} — 0,45 МА на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 14 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное капряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное каражение высокого детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 8	I_{CC}	_	60	мА
При: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10 ПLL — 13 МКА 1508ПЛ10АТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); U _{OL} — 0,45 МА на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 14 Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное капряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное каражение высокого детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	, , ,				
1508ПЛ10АТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); U _{OL} — 0,45 мА на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 В, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное капряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,		1	_	15	миД
Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11)	при: U _{CC} = 5,5 B, на выводе 10	'ILL	_	13	IVIIV
Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11)	1508ПЛ10АТ				
при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11)					
на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, F= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, F= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, F= 1 300 МГц Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					
при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мA, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,		1.1		0.45	5.4.A
на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,		UOL	_	0,45	MA
Выходное напряжение высокого уровня, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					
при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводе 13 Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					
Коэффициент деления основной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,		Uoh	4.05	_	В
при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11)		9011	.,		
Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF} (_{RMS})= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, IO_FD	Коэффициент деления основной частоты,	K	240	65 525	
Коэффициент деления опорной частоты, при: $U_{CC}=4,5$ В, f_{REF} (RMS)= 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC}=4,5$ В, $I_{OL}=0,8$ мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: $U_{CC}=4,5$ В, $I_{OL}=1,6$, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC}=4,5$ В, $I_{OL}=0,8$, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: $U_{CC}=4,5$ В, $I_{OL}=0,8$, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: $U_{CC}=4,5$ В, $I_{OL}=1,6$ мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: $U_{CC}=5,5$ В, $I_{BH}=3,65$ кОм, на выводе 12,	при: U _{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц	IX.	240	05 555	
при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц 1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					
1508ПЛ10БТ Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8 мА, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) U _{OL} — 0,45 мА Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 В, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) U _{OH} 4,05 — мА Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 В, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12, I _{O_FD} 0,79 0,92 мА	· · ·	K_{REF}	100	2 000	
Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); U_{OL} — 0,45 мA при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U_{CC} = 5,5 B, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<u> </u>	1
при: U_{CC} = 4,5 \dot{B} , I_{OL} = 0,8 мA, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U_{CC} = 4,5 \dot{B} , I_{OL} = 1,6, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, \dot{B} , при: \dot{U}_{CC} = 4,5 \dot{B} , I_{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: \dot{U}_{CC} = 4,5 \dot{B} , I_{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: \dot{U}_{CC} = 5,5 \dot{B} , \dot{R}_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					
на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13);	Выходное напряжение низкого уровня, В,				
на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13);	при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 0,8 мА,				1
при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6, на выводах: $Fdiv2(14)$, $Fdiv3(9)$, $Fd1(11)$ Выходное напряжение высокого уровня, B, при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 0,8, на выводах: $Fdiv1$ (5), $Fd2$ (12), $Fd3$ (13); при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6 мA, на выводах: $Fdiv2(14)$, $Fdiv3(9)$, $Fd1(11)$ Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U_{CC} = 5,5 B, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13);	U_OL	_	0,45	мА
на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U_{CC} = 4,5 В, I_{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U_{CC} = 4,5 В, I_{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U_{CC} = 5,5 В, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OI} = 1,6,				1
Выходное напряжение высокого уровня, В, при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U_{CC} = 5,5 B, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9). Fd1(11)				1
при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 0,8, на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U_{CC} = 4,5 B, I_{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U_{CC} = 5,5 B, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					1
на выводах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13); при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мА, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					1
при: U _{CC} = 4,5 B, I _{OL} = 1,6 мA, на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	на выволах: Fdiv1 (5), Fd2 (12), Fd3 (13)				1 _
на выводах: Fdiv2(14), Fdiv3(9), Fd1(11) Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	$\Pi_{\text{DM}} \cdot \Pi_{\text{CO}} = 4.5 \text{ R} \cdot \Pi_{\text{CO}} = 1.6 \text{ M}\Delta$	U _{OH}	4,05	_	мА
Выходной ток фазового детектора в режиме токового выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	11971. 000- 4,0 0, 101- 1,0 1/17,				
выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	па выводах. Гиту $z(14)$, Гиту $3(3)$, Гит(11)				
выхода, при: U _{CC} = 5,5 B, R _{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,	PLIVORUON TOU MOSOPOTO RETOUTODO D DOMANO TOUGOGO				
при: U_{CC} = 5,5 B, R_{BH} =3,65 кОм, на выводе 12,					1
при. Осс- 5,5 В, Квн-5,05 кОм, на выводе 12,		I _{O FD}	0,79	0,92	мА
Ha RPIROTE 12					
	на выводе то				1

Наименование параметра,	ное ение тра	Норма параметра		
единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	не менее	не более	Ед. измерен.
Ток утечки фазового детектора в режиме токового выхода,	_	_	5,0	_
при: U _{CC} = 5,5 В, на выводе 13	I _{OL_FD}	_	100	нА
Относительная погрешность втекающего и вытекающего тока фазового детектора в режиме токового выхода относительно среднего значения, при: U _{CC} = 5,5 B, U _I = U _{CC} /2 B, на выводе 13	ΔX_{FD}	_	2,0	%
Коэффициент деления основной частоты, при: U_{CC} = 4,5 B, f= 1 300 МГц	K	240	1 048 575	
Коэффициент деления опорной частоты, при: U _{CC} = 4,5 B, f _{REF (RMS)} = 15 МГц	K _{REF}	100	2 500	

Примечания

- 1 Значения коэффициента деления опорной частоты приведены в таблицах 4-7.
- 2 Режимы измерения параметров приведены в ТСКЯ.431322.002Д.


Типовые зависимости

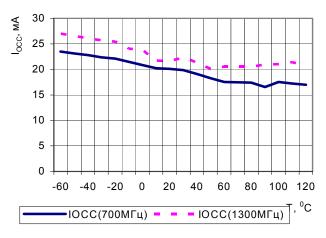

25 ď 000 24 23 22 21 20 19 18 200 500 600 700 1000 UI RMS, B

Рисунок 8. Зависимость динамического тока Рисунок 9. Зависимость динамического тока потребления от температуры, при частоте основного сигнала 700 МГц и 1300 МГц

потребления от среднеквадратичного значение входного напряжения, при: $f = 1300 M\Gamma \mu$, $U_{CC} = 5.5 B$

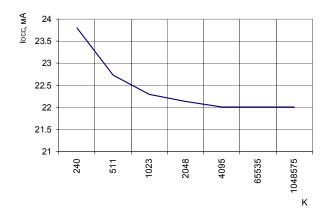


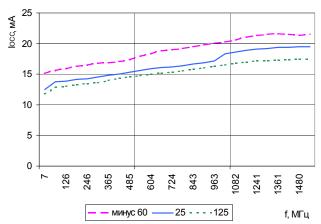


Рисунок 10. Зависимость динамического тока потребления от коэффициента деления, тока потребления от частоты основного при: f= 1300 МГц, U_{I RMS}= 0,4 В

Рисунок 11. Зависимость динамического сигнала, при: U_{CC}= 4,5 В

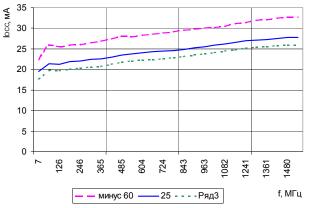

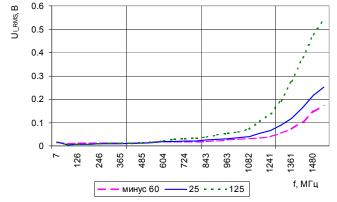


Рисунок 12. Зависимость динамического тока потребления от частоты основного сигнала, при: U_{CC}= 5,5 В

Рисунок 13. Зависимость среднеквадратичного значение входного напряжения от частоты основного сигнала, при: U_{CC}= 4,5 В

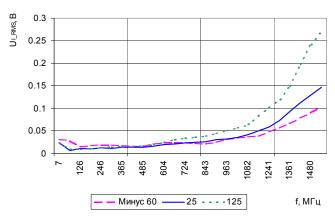


Рисунок 14. Зависимость среднеквадратичного значение входного напряжения от частоты основного сигнала, при: U_{CC} = 5,5 B

Зависимости, полученные в результате измерений синтезатора частоты, построенного на микросхеме 1508ПЛ10Б, на демонстрационной плате EVAL 16а

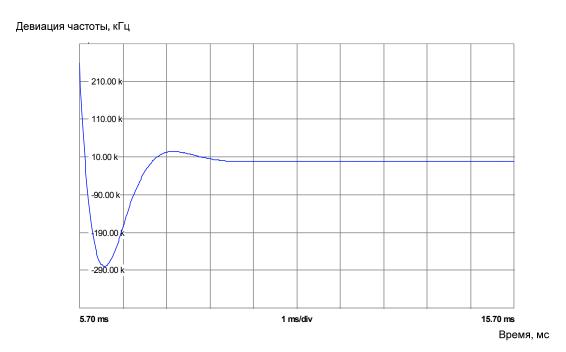


Рисунок 15. Временная диаграмма перестройки синтезатора с частоты 400 МГц на частоту 500 МГц (ток схемы накачки 500 мкА; частота сравнения 100 кГц)

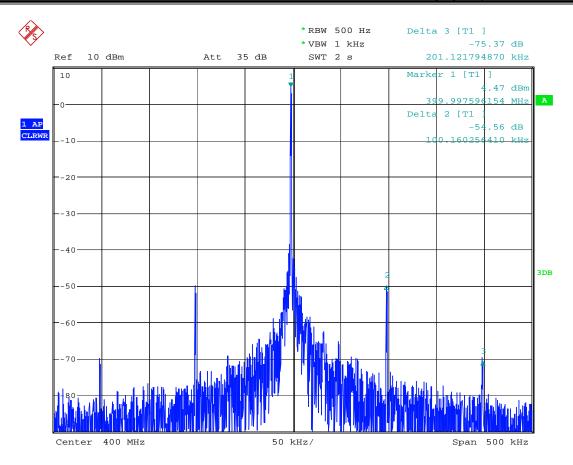


Рисунок 16. Спектр выходного сигнала синтезатора (частота 400 МГц; частота сравнения 100 кГц)

Спектральная плотность мощности фазового шума, дБн/Гц

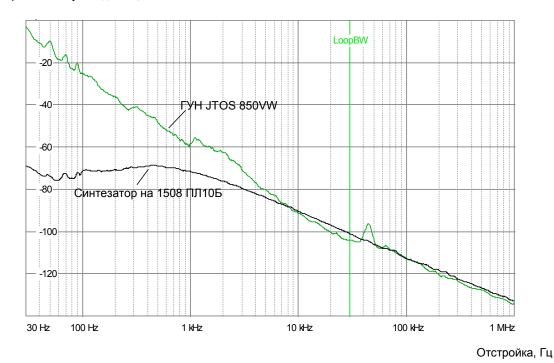


Рисунок 17. Фазовый шум ГУН и синтезатора (частота 400 МГц, ток схемы накачки 500 мкА, частота сравнения 100 кГц)

Спектральная плотность мощности фазового шума, дБн/Гц

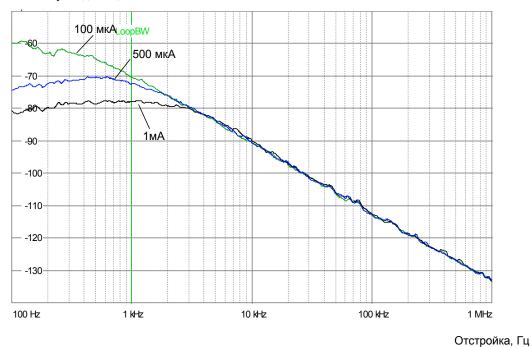


Рисунок 18. Фазовый шум синтезатора при различных токах схемы накачки (частота 400 МГц, частота сравнения 100 кГц)

Габаритный чертеж микросхемы

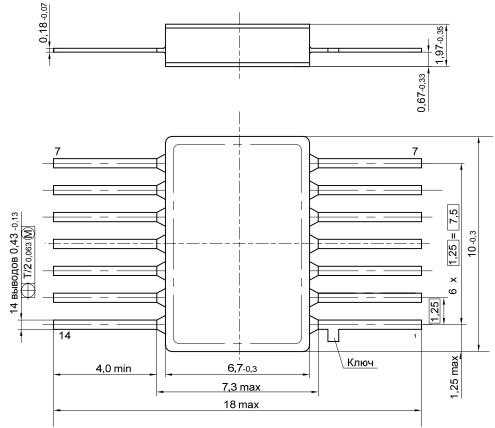


Рисунок 19. Корпус 401.14-5М

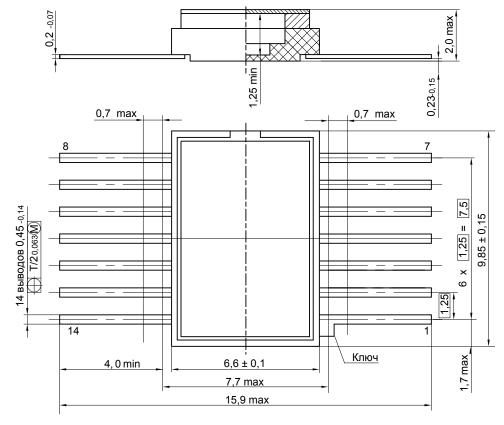


Рисунок 20. Корпус 4105.14-16

Информация для заказа

Обозначение микросхемы	Маркировка	Тип корпуса	Температурный диапазон
1508ПЛ10АТ	1508ПЛ10АТ	401.14-5M	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10АТ	К1508ПЛ10АТ	401.14-5M	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10АТК	К1508ПЛ10АТ [●]	401.14-5M	0 – 70 °C
1508ПЛ10БТ	1508ПЛ10БТ	401.14-5M	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10БТ	К1508ПЛ10БТ	401.14-5M	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10БТК	К1508ПЛ10БТ [●]	401.14-5M	0 – 70 °C
1508ПЛ10АТ1	1508ПЛ10АТ1	4105.14-16	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10АТ1	К1508ПЛ10АТ1	4105.14-16	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10АТ1К	К1508ПЛ10AT1 [®]	4105.14-16	0 – 70 °C
1508ПЛ10БТ1	1508ПЛ10БТ1	4105.14-16	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10БТ1	К1508ПЛ10БТ1	4105.14-16	минус 60 – 125 °C
К1508ПЛ10БТ1К	К1508ПЛ10БТ1 [®]	4105.14-16	0 – 70 °C

Микросхемы с приемкой «ВП» маркируются ромбом. Микросхемы с приемкой «ОТК» маркируются буквой «К».

Лист регистрации изменений

Nº п/п	Дата	Версия	Краткое содержание изменения	№№ изменяе- мых листов
1	05.02.2010	2.1	1. Изменена ссылка на таблицу 4 2. Отредактирована подпись к рис.3 3. Рисунки 6, 7 приведены в соответствие с ТУ 4. Добавлен лист регистрации	4, 5, 9, 10
2	26.03.2010	2.2	Корректировка на основании планового пересмотра документации	-
3	20.04.2010	2.3	Отработка спецификации	67,12,16,18,19
4	27.04.2010	2.4	Замена логотипа	1
5	29.09.2010	2.5	Внесение дополнительных зависимостей	20
6	13.01.2011	2.6	Отработка схем включения совместно с потребителем (Рис. 3, 6, 7)	5, 9, 10
7	09.03.2011	2.7	Введены модификации микросхем в новом корпусе	23, 24
8	04.10.2011	2.8	Уточнение наименования микросхем	По тексту
	-			